

Ponce
Family name

Martin
Given name

10371381
Student number

Date 20/08/2014

ENS1161 Computer Fundamentals

Test 3

10/10.

- (a) Find the value of $M = x(y' + yz)$, if $(x, y, z) = (0, 1, 1)$.

$$\begin{aligned} M &= 0(0 + 1 \cdot 1) \\ &= 0(0 + 1) \\ &= 0 \cdot 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$


✓ 1.

- (b) List the combinations of (x, y, z) for which $G(x, y, z) = x(y' + z) + x'yz$ will be equal to 1.

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (0, 1, 1) \\ &= (1, 0, 0) \\ &= (1, 0, 1) \\ &= (1, 1, 1) \end{aligned}$$

✓ 2

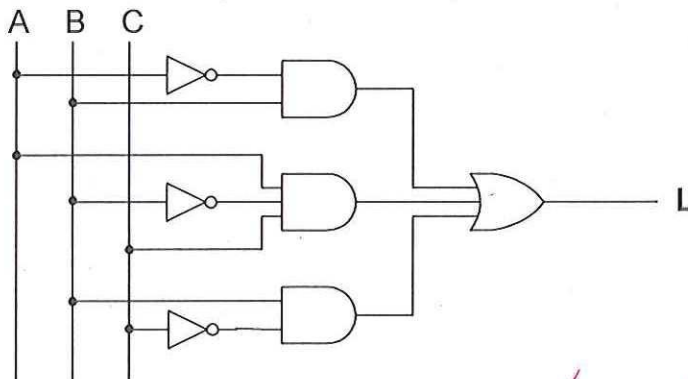- (c) Write a Boolean expression for the output L of the circuit shown:



✓ 2

$$L = A'B + AB'C + BC'$$

- (d) Use de Morgan's laws to express $Q = (x' + xyz)'$ as a sum of products.

$$\begin{aligned} Q &= (x' + xyz)' \\ &= x(x' + y' + z') \\ &= xx' + xy' + xz' \\ &= xy' + xz' \end{aligned}$$


✓ 2

- (e) Expand $P(x, y, z) = x'y + yz$ into a **complete** sum of products.

$$\begin{aligned} P &= x'y(z + z') + yz(x + x') \\ &= x'yz + x'yz' + xyz + xy'z \end{aligned}$$

✓ 2

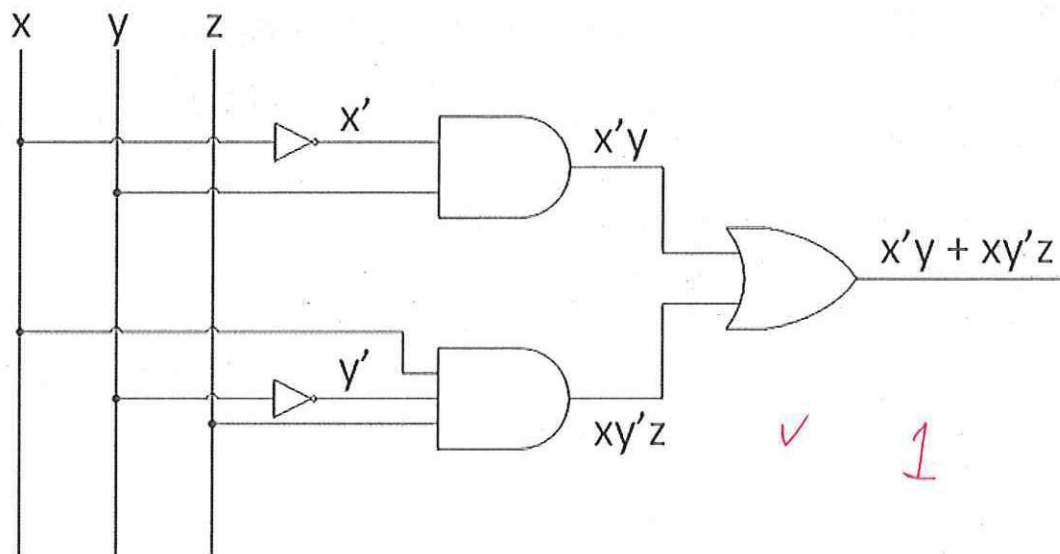(f) Draw a circuit corresponding to the function $J(x, y, z) = x'y + xy'z$



[1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 10 marks]